

ĐỀ 121

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đáp án	D	C	B	C	C	D	A	B	C	A	D	B	C	D
Câu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	A	C	D	B	A

ĐỀ 122

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đáp án	C	B	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Câu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Đáp án	A	A	C	D	B	D	C	C	A	B	C	A	D	D

ĐỀ 123

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đáp án	B	D	A	B	C	C	C	A	B	D	A	B	C	D
Câu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Đáp án	A	B	C	D	B	B	D	C	B	B	C	C	D	C

ĐỀ 124

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đáp án	C	D	A	B	C	D	A	A	C	D	B	B	C	D
Câu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	B	D

ĐỀ 125

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đáp án	A	B	A	C	C	D	D	C	B	C	D	D	A	B
Câu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Đáp án	A	D	A	B	C	B	C	A	D	C	B	A	A	D

ĐỀ 126

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đáp án	A	B	A	B	C	C	D	D	C	D	D	A	A	B
Câu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Đáp án	D	C	D	D	A	C	D	C	D	A	B	C	B	A

ĐỀ 127

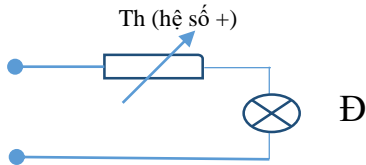
Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đáp án	D	A	A	C	A	B	D	C	D	C	C	C	C	A
Câu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Đáp án	B	D	D	D	B	B	B	D	B	B	C	C	B	C

ĐỀ 128

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đáp án	C	B	C	D	D	C	D	C	D	B	C	B	D	A
Câu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Đáp án	A	A	B	B	A	C	D	A	D	A	D	B	B	C

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN(3 điểm)

Câu hỏi	Nội dung	Điểm
Câu 1 (1,0 điểm)	- Khi nhiệt độ môi trường tăng thì độ sáng đèn Đ giảm. 	0,5
	- Khi nhiệt độ môi trường giảm thì độ sáng đèn Đ tăng.	0,5
Câu2 (1,0 điểm)	- Khi K đóng thì bóng đèn Đ sáng.	0,25
	- Khi K đóng thì Tirixto thông dẫn nên đèn Đ sáng	0,25
	- Khi K đóng, sau đó K mở đèn Đ vẫn sáng.	0,25
	- Sau đó K mở thì đèn Đ vẫn sáng, vì U_{GK} không còn tác dụng.	0,25
Câu 3 (1,0 điểm)	- Khối 1: Biến áp nguồn	0,2
	- Khối 2: Mạch chỉnh lưu	0,2
	- Khối 3: Mạch lọc nguồn	0,2
	- Khối 4: Mạch ổn áp	0,2
	- Khối 5: Mạch bảo vệ	0,2
	- Nếu ta bỏ đi khối 5 mạch vẫn hoạt động bình thường	0,2

